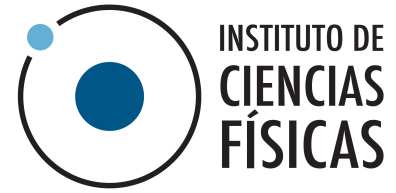




Efecto Ramsauer-Townsend



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

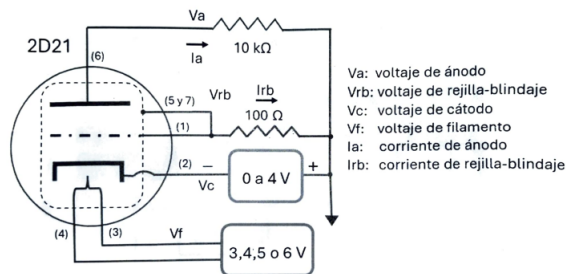


Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

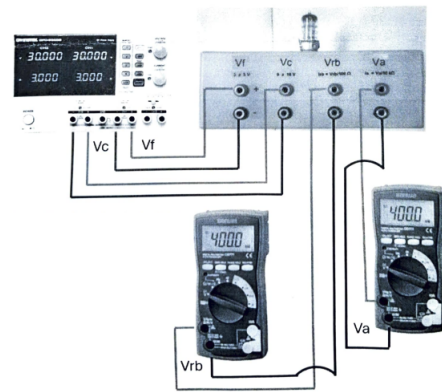


Figura 2. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

I. INTRODUCCIÓN

II. PROCEDIMIENTO

II-A. PARTE 1

II-B. PARTE 2

Se utilizó un módulo pre-fabricado para polarizar adecuadamente los electrodos de un bulbo 2D21 (Figura 1). Se utilizaron dos fuentes de alimentación UNI-T UDP6721 para polarizar al filamento y para la polarización del ánodo-cátodo; para la primera se configuró una fuente a 2 A y para la segunda a 1 A. Se siguió el diagrama de conexión de la Figura 2, utilizando también dos multímetros Steren UNI-T MUL-600.

Una vez hecha las conexiones se incrementó el voltaje del filamento (V_f) hasta 2 V y se dejó reposar durante 2 minutos para que el filamento se calentara. Después, se varió el voltaje del cátodo (V_c) de 0 V a 4 V en pasos de 0,1 V, y se tomó registro del voltaje del ánodo (V_a) y de la rejilla-blindaje (V_{rb}) a través de los multímetros. Este procedimiento se repitió para

un V_f de 3 V y 4 V, y se graficaron tanto V_{rb} vs. V_c como V_a vs. V_c para cada uno de los tres V_f .

Finalmente, se hizo prueba de un software del laboratorio que automatiza el procedimiento anterior para un V_f que nosotros le indiquemos, y el producto que devuelve es el registro de los voltajes V_a y V_{rb} ; así, también se hizo una comparación de los métodos de medición.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. PARTE 1

III-B. PARTE 2

Con las mediciones hechas de forma manual se obtuvieron las gráficas de las Figuras 3, 4 y 5.

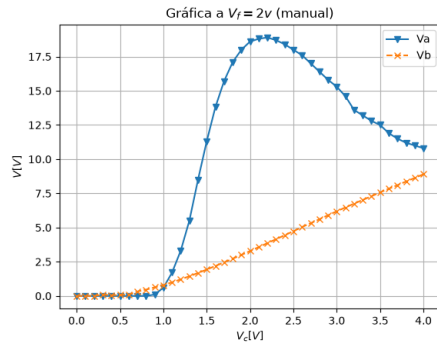


Figura 3. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

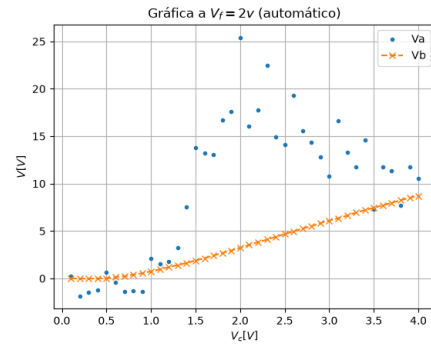


Figura 6. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

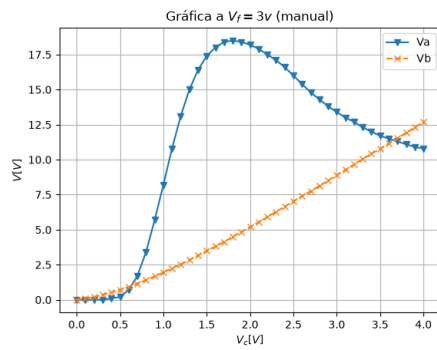


Figura 4. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

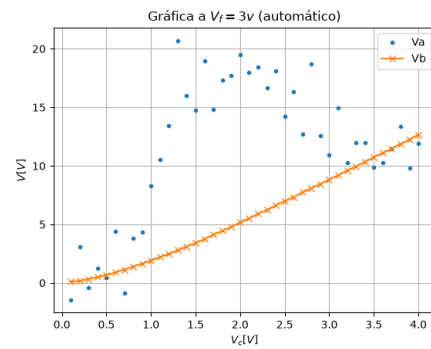


Figura 7. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

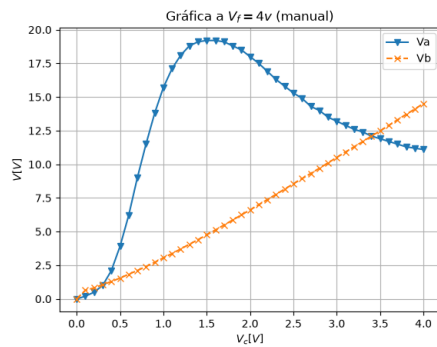


Figura 5. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

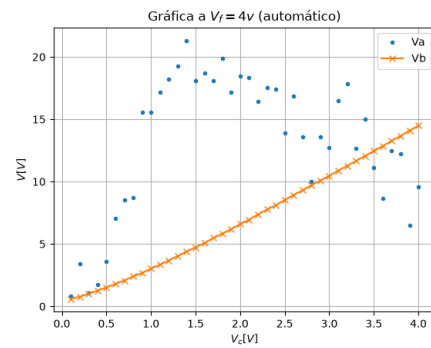


Figura 8. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

IV. CONCLUSIONES

Para la segunda parte del experimento se puede observar rápidamente que, en cada uno de los tres voltajes de fuente distintos, el V_{rb} tiene una tendencia al aumento conforme al aumento del V_c , mientras que el V_a presenta un tipo de máximo.

Los electrones emitidos por calentar el cátodo son acelerados por aumentarle a él mismo el voltaje, pero son dispersados

Las graficas realizadas de las mediciones hechas por el software del laboratorio se pueden observar en las Figuras 6, 7 y 8.

por las moléculas del gas, y la mayoría son recogidas por la rejilla-blindaje. El máximo del V_a representa el momento en el que la dispersión del gas fue mínima, ya que llegan al ánodo solo los electrones que lograron atravesar el gas sin ser dispersados.

Lo anterior explica el aumento del V_{rb} , que se nota creciente conforme al V_c e incluso se observa que llega a superar al V_a en las Figuras 4 y 5. También es posible notar que la dispersión mínima del gas a un $V_f = 2 V$ se da alrededor de los $2,2 V$, mientras que a $V_f = 3 V$ y $V_f = 4 V$ se observa en $1,7 V$ y $1,5 V$, respectivamente.

Finalmente, las Figuras 6, 7 y 8 muestran demasiada dispersión en las mediciones del V_a , por lo que se recomendaría modificarlo a que tenga un tiempo pequeño de espera antes de hacer la medición para que el sistema se estabilice, o también que tome varias lecturas en ese mismo V_c y entregue, como lectura, el promedio de ellos.

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO